

Implement half subtractor using VHDL.

