Implement 1*4 demux using VHDL