Implement 3*8 decoder using VHDL