Implement 4*1 Mux using VHDL